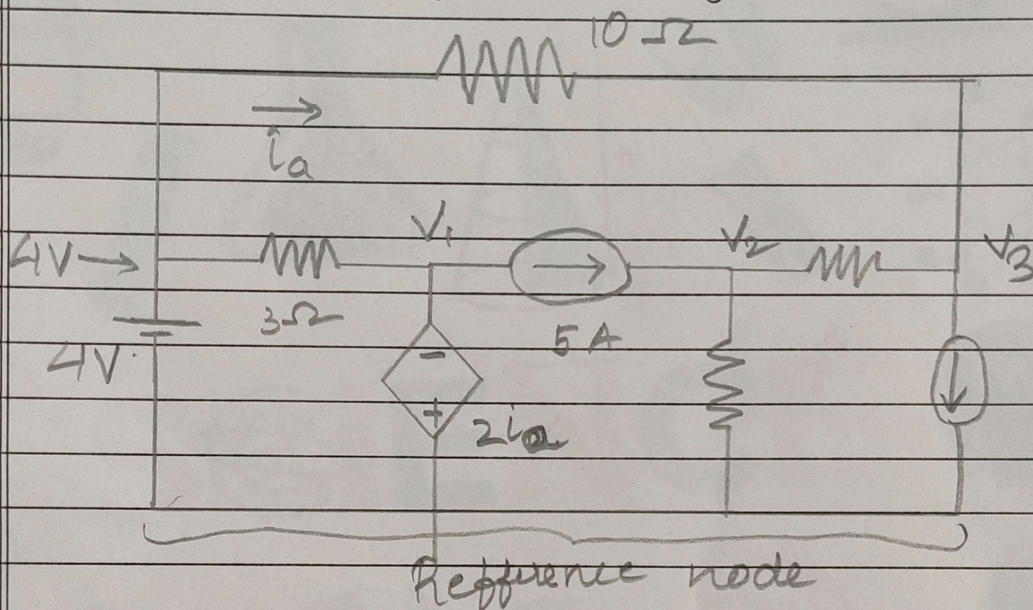


Q) → Solve the given circuit and find  $i_a$  (using nodal analysis).



Assume the voltages  $V_1, V_2, V_3$  at these locations

Then applying Nodal analysis at  $V_1$

$$\frac{4 - V_1}{3} = 2i_a + 5 \quad \text{--- (2)}$$

$$4 - V_1 = 6i_a + 15 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_1 + 6i_a = -11 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_1 + 6i_a = -11 \quad \text{--- (1)}$$



At node  $V_2$ 

$$5 = \frac{V_2 - V_3}{4} + \frac{V_2}{5}$$

$$100 = 5V_2 - 5V_3 + 4V_2$$

$$\therefore 9V_2 - 5V_3 = 100 \quad \text{--- (2)}$$

At node  $V_3$ 

$$\frac{4 - V_3}{10} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 6$$

$$16 - 4V_3 + 10V_2 - 10V_3 = 240$$

$$10V_2 - 14V_3 = 224 \quad \text{--- (3)}$$

Solving equation (2) &amp; (3) gives

$$V_2 = 3.684$$

$$V_3 = -13.3684$$

$$I_a = \frac{4 - V_3}{10} = \frac{4 - (-13.368)}{10} = \frac{17.368}{10}$$

$$= 1.7368 \text{ A}$$